

CARTES TOR MRCL31 ASSERVIE À LA CARTE RGB MAGNA 7070 MRCL32

SPECIFICATIONS:

Interpréter n'importe quel ordre R G ou B du magna 7070 du prélet comme étant un signal d'enclenchement pour éteindre l'éclairage public de la chapelle de Tous les Saints. En option, on peut aussi la piloter par bus Egide si besoin était.

PRINCIPE:

Quand une des diodes témoin de la carte RGB s'allume, elle éclaire une LDR attaquant un Darlington pilotant un relais DIL qui lui shunte le contact 8 du plot de switches de programmation.

Les 3 LDR sont dans un plot et serties sur les led's témoin de la carte RGB. Ce qui les permet de les déconnecter sans outils pour démonter

Le relais de sortie est un inverseur libre de potentiel supportant 10A et protégé par un fusible.

